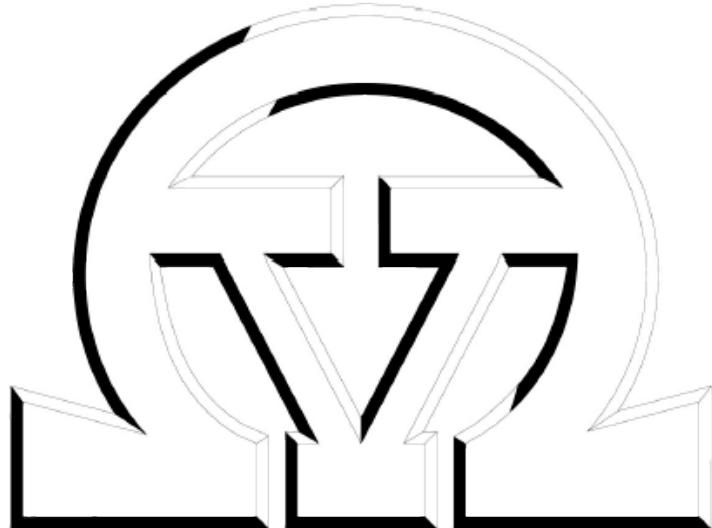


KURSHEFTE  
Byggekurs høsten 2019



# OMEGA VERKSTED

Byggebeskrivelse for Imponator 2019

©2018 Omega Verksted

Alle rettigheter er reservert. Det er ikke lov å reproduusere med dette heftet, fordi det er et åndsverk. Det er ikke lov å brette papirfly av, eller på annen måte spre innholdet av denne blekka uten skriftlig tillatelse i π eksemplarer fra utgiver. Dersom det skulle komme oss for øret at noen allikevel har forbrutt seg mot oss, kommer vi hjem til deg og bruker telefonen på deg mens vi spiller trekkspill og synger Helmut Lotti. Lenge leve Omega Verksted.  
Printed in The Constitutional Anarchy of Norway.

# Innhold

<b>1 FORORD</b>	<b>3</b>
<b>2 KOMPONENTBESKRIVELSE</b>	<b>4</b>
2.1 Motstand . . . . .	4
2.2 Kondensator . . . . .	6
2.3 Diode . . . . .	9
2.4 Lysdiode . . . . .	9
2.5 Transistor . . . . .	10
<b>3 MIKROKONTROLLER</b>	<b>13</b>
3.1 Programmering av mikrokontrollere . . . . .	14
<b>4 LODDEKURS</b>	<b>16</b>
<b>5 IMPONATOR</b>	<b>18</b>
5.1 Skjemategning . . . . .	18
5.2 Komponentplassering . . . . .	19
5.3 PCB, fremside . . . . .	19
5.4 PCB, bakside . . . . .	20
5.5 Lodding av lysdiodeplate . . . . .	20
<b>6 KOMPONENTLISTE</b>	<b>22</b>
<b>7 MONTERINGSBESKRIVELSE</b>	<b>23</b>
<b>8 FEILSØKING</b>	<b>26</b>
<b>9 KRETSSKJEMA OG VIRKEMÅTE</b>	<b>26</b>
9.1 Multiplexing/diodedrivere . . . . .	27
<b>10 FERDIG IMPONATOR - HVA NÅ?</b>	<b>28</b>
10.1 Nye mønster . . . . .	28
<b>11 OMEGA VERKSTED - HVA, HVOR OG HVORFOR?</b>	<b>29</b>
<b>12 ETSING AV PRINTKORT</b>	<b>30</b>
<b>13 NATURLOVER FOR DET MODERNE MENNESKET.</b>	<b>31</b>

## 1 FORORD

Velkommen til nok en høst med Omega Verkstseds byggekurs! Hvert år siden 1982 har vi arrangert denne innføringen i praktisk elektronikk for studenter på elektroteknisk avdeling (og andre interesserte). Imponatoren har etter hvert utviklet seg til å bli et “must” blant broedre item systre. Den har stått på programmet hvert år siden 1985, så også i år.

I imponatoren bruker vi en AVR mikrokontroller med programmerte sekvenser. Dette innebærer at det er mulig å skifte ut sekvensen eller tilpasse den til et annet design enn den tradisjonelle Omegaen for de som måtte ønske det.

Det som foreleses ved NTNU (gamle NTH) har et snev av relevans og kan i enkelte tilfeller omsettes i praksis. Dette håper vi å kunne vise dere i løpet av dette kurset. Vi håper også at kursdeltakere og arrangører som vanlig vil hygge seg sammen på kurset. Til slutt vårt lærerike motto:

**Tabell 1**

Du behersker	TEORI: Du kan alt, men ingenting virker...
Du behersker	PRAKSIS: Alt virker, men du vet ikke hvorfor...
Du behersker både	TEORI og PRAKSIS Ingenting virker, og du vet ikke hvorfor

Med de ♡ -ligste hilsener og lykkeønskninger

OMEGA VERKSTED

## 2 KOMPONENTBESKRIVELSE

### 2.1 Motstand

La oss fra begynnelsen bruke de riktige ordene. En motstand er en ting man kan ta og føle på, og motstanden har en bestemt resistans som måles i ohm ( $\Omega$ ). Motstander kan kjøpes i et utall forskjellige utførelser med en mengde forskjellige resistansverdier. Det finnes tre vanlige standardserier: E12, E24, og E96. Seriene har henholdsvis 12, 24 og 96 verdier pr dekade<sup>1</sup>. Av tabellene under fremgår hvilke verdier som finnes i seriene E12 og E24, og sammenhengen mellom standardserier og toleranse.

En motstands resistans er aldri helt nøyaktig. Motstandene produseres slik at verdien er innenfor en bestemt toleranse. De toleransene man normalt sett operer med er  $\pm 10\%$ ,  $\pm 5\%$ ,  $\pm 2\%$  og  $\pm 1\%$ . I dag får man stort sett bare motstander med en toleranse på  $\pm 1\%$  med mindre man snakker om effektmotstander.

E12: 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82 100 120 . . .

E24: 10 11 12 13 15 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 43 47 51 56 62 68 75 82  
91

Toleransene for motstandsseriene også standardisert:  $\pm 5\%$  for E12-serien,  $\pm 2\%$  for E24-serien og  $\pm 1\%$  for motstander i E96 serien.



**Figur 1:** Kretssymbol for motstand


Motstandene fremstilles for å kunne tåle forskjellige effekter. I elektronisk utstyr anvendes ofte  $1/4$  W,  $1/3$  W eller  $1/2$  W (Watt) motstander, men motstander for 50 W, 100 W og mer eksisterer også. Uten å komme inn på produksjonsmetodene kan det nevnes at motstander opptil 2 W effekt fremstilles av et lag karbon eller metall på et stykke glassrør. Over 2 W vikles motstanden med såkalt motstandstråd. Oftest er motstandstråden laget av en metallegering kalt konstantan.

På større motstander er verdien påstemplet med tall og på små motstander er den merket i kode med fargeringer. Fargekodens betydning fremgår

<sup>1</sup>Dekade: Tidobling av motstanden

av figuren under og den er egentlig ganske enkel å huske hvis man benytter følgende huskeregel: "Sorte Bamser Rusler Over Gul-Grønne Blåner". Observante mennesker har derimot konstatert at reglen mangler fargene Grå og Hvit.

Du begynner avlesningen med den fargeringen som er nærmest den ene enden av motstanden. Toleranseringen er altså plassert til høyre.

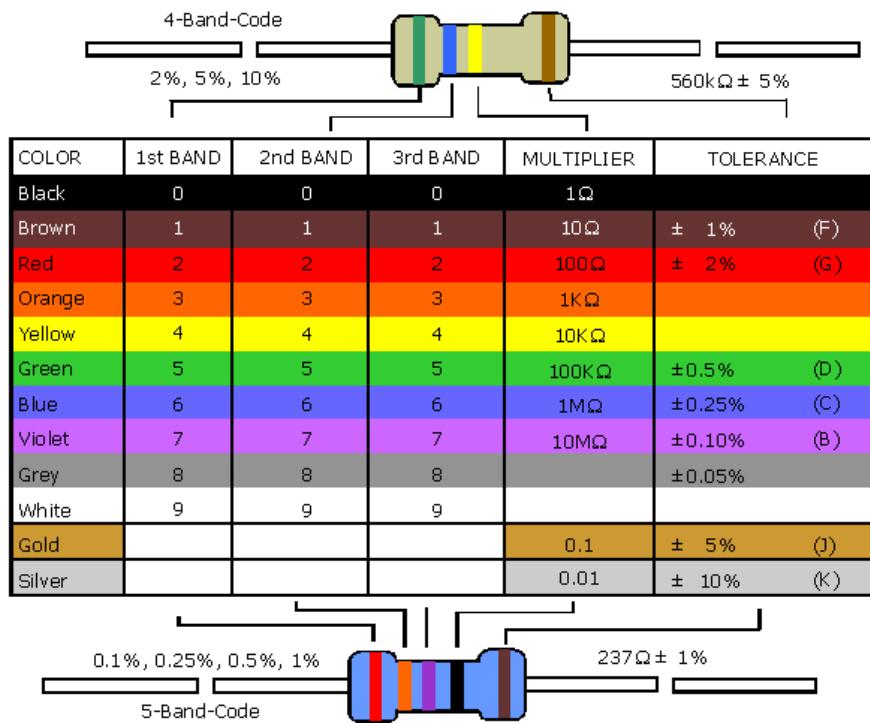

**Figur 2:** Motstand fargekode



**Figur 3:** En motstand

Noen regneeksempler:

En motstand med ringer i fargene (fra venstre)

Dette er da  $10\ 000\Omega$  eller  $10\text{k}\Omega$

En annen motstand kan ha ringer med fargene (fremdeles fra venstre):

Dette tilsvarer  $5600\Omega$ , eller  $5.6\text{k}\Omega$

I tillegg til ringene for resistansverdi har motstanden en toleransering

**Tabell 2:** Eksempel 1, motstandsverdi

Brun	Svart	Svart	Brun	Rød	Rød
1	0	0	0	$\pm 2\%$	$\pm 50 \cdot 10^{-6} / ^\circ C$

**Tabell 3:** Eksempel 1, motstandsverdi

Brun	Svart	Svart	Brun	Rød	Rød
1	0	0	0	$\pm 2\%$	$\pm 50 \cdot 10^{-6} / ^\circ C$

og en temperaturring til slutt. Det kan være vanskelig å vite hvilken vei en skal lese motstandens verdi. Dette fordi det er mange fargeringer, og fordi temperatur- og toleranseringene kan ha samme farge som ”tall”-ringene. (På enkelte motstander vil man bare ha fem ringer; den femte vil da vanligvis være toleransering.) Vanligvis er det større avstand mellom den siste ringen og temperaturringen. En motstand som har fargene grønn, blå , svart, brun, brun og rød lest fra venstre, har verdien  $5600\Omega$ . De to siste ringene angir hhv. toleransen ( $1\%$ ) og temperaturkoeffisienten ( $\pm 50 \cdot 10^{-6} / ^\circ C$ ). Et nyttig hjelpemiddel når man ikke girder å lære seg å lese av ringene er et multimeter som direkte viser motstandsverdien.


## 2.2 Kondensator

Også i dette avsnittet vil vi først definere betegnelsene. En kondensator har en bestemt kapasitans som måles i *farad*. En farad er en meget stor verdi, og de størrelser man oftest ser er  $\mu F$  (mikrofarad),  $nF$  (nanofarad) og  $pF$  (pikofarad). En kondensator lagrer energi i form av spenning:  $V = \frac{Q}{C}$ . Kondensatoren består prinsipielt av et elektrisk isolerende materiale mellom to ledende. De forskjellige typer kondensatorer har navn i henhold til hvilket isolerende materiale som benyttes. Kondensatorer er fryktelige å ha med å gjøre. I alle fall for nybegynnere. Man spør seg ofte: Hva i huleste gjør den kondisen der? Og hvorfor den verdien der? Når man regner på kretser med kondensatorer har det lett for å bli første ordens partielle differensielllikninger ut av det hele. Som utdanna ingeniører har vi ikke tid til å håndregne slike ligninger. Vi lærer oss derfor en del ”tjuv-triks” som er mer enn gode nok for analyseformål, og ofte er løsningen på problemet  $f = \frac{1}{2\pi \cdot RC}$  . Vi skal

**Tabell 4:** Eksempel 2, motstandsverdi


Grønn	Blå	Svart	Brun	Brun	Rød
5	6	0	0	$\pm 1\%$	$\pm 50 \cdot 10^{-6} / ^\circ C$

ikke gå nærmere inn på analyse av kretser her, og velger å si at den som går på Omega Verksted får se.

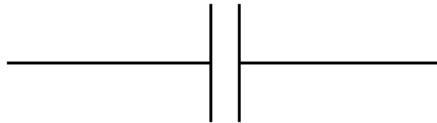

**Figur 4:** Kretssymbol for kondensator

Elektrolyttkondensatoren fremstilles i standardverdier (E-seriene) fra ca  $1 \mu\text{F}$  til over  $1\text{F}$ , og de må alltid kobles riktig med hensyn til pluss og minus. Man må også ta hensyn til den største spenningen som påtrykkes kondensatoren. De kan, alt etter type, tåle spenninger fra et par volt til over  $1000\text{V}$ . Sørg for å sette inn disse med riktig polaritet, vi hater å miste kunder. Tilsvarende regler gjelder for tantalkondensatoren. Forskjellen er at tantalen tar mindre plass og den lukter verre når den slipper ut røyken. Elektrolytter og tantaler benyttes ofte til avkopling av forsyningsspenning til digitale og analoge kretser. Som avkopling fungerer kondensatoren som et kortvarig batteri som opprettholder forsyningsspenningen dersom denne skulle bli forstyrret.

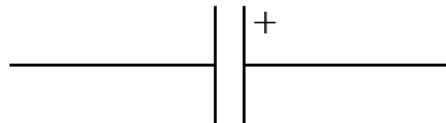


**Figur 5:** Kretssymbol for elektrolyttkondensator

Polyesterkondensatorer, også kalt filmkondensatorer, fremstilles med kapasitanser fra  $100\text{pF}$  til  $10\mu\text{F}$  og spenninger fra  $63\text{V}$  og oppover. De kan monteres vilkårlig, det vil si at man ikke trenger ta hensyn til pluss og minus.

Luftkondensatoren er best kjent i form av variable dreiekondensatorer og små trimmekondensatorer. Verdiene kan være fra  $1 \text{ pF}$  til ca.  $1000 \text{ pF}$ . Dessuten finnes glimmerkondensatorer, papirkondensatorer, keramiske kondensatorer og mange flere.

Grunnen til at det benyttes forskjellige materialer er at det gir kondensatoren forskjellige egenskaper med hensyn til størrelse i forhold til kapasitans, tap i komponenten, serieresistans, hvor høye frekvenser den kan brukes til, og endel andre ting. En virkelig kondensator har ikke ideell kapasitans, men ideell kapasitans sammen med litt motstand i parallel og serie, samt noe induktans i serie. Det er vanlig at kondensatorene er merket med tallsимвoler

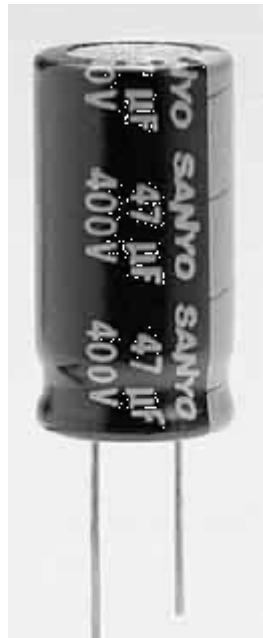

**Figur 6:** Elektrolyttkondensator



**Figur 7:** Polyesterkondensator

og bokstaver. Dette kan ofte se litt kryptisk ut, men lar seg vanligvis tyde. Har man tre siffer på kondensatoren, vil de to første sifrene indikere et tall som skal multipliseres med en tierpotens av det tredje sifferet. Det endelige svaret vil ha verdi i pikofarad.

Eksempel :

$$104 \Rightarrow 10 \cdot 10^4 \text{ pF} = 100000 \text{ pF} = 100 \text{ nF}$$

$$272 \Rightarrow 27 \cdot 10^2 \text{ pF} = 2700 \text{ pF} = 2,7 \text{ nF}$$

Verdien kan også være skrevet direkte ut, f.eks.  $2n7 = 2,7 \text{ nF}$ ,  $\mu22 = 0,22 \mu\text{F}$ . Store bokstaver (unntatt F og V) skal normalt ignoreres ved avlesningen.

## 2.3 Diode

Diodens spesielle egenskap er at den kan lede strøm i den ene retning, men vil sperre for strøm i reversretning. Som symbolet for dioden viser, regner man at strømmen går fra anode til katode (fra pluss til minus).



**Figur 8:** Symbol for diode

Diodene fremstilles for å dekke forskjellige behov. Likeretter- eller kraftdioder kan lede store strømmer og sperre for høye spenninger, og signaldioder er beregnet for små strømmer og spenninger. Merking av katoden fremgår av figur 8.

En diodes typebetegnelse er som regel påstemplet med bokstaver og tall, men vanlig fargekoding kan også forekomme. Diodens egenskaper med hensyn til spenning og strøm fremgår ikke av dens typebetegnelse. Disse opplysningene må søkes i den valgte diodes datablad.

## 2.4 Lysdiode

En lysdiode, forkortet LED (Light Emitting Diode), har den egenskap at den sender ut lys når det går strøm gjennom den i lederretning<sup>2</sup>. Den lages i flere farger. Rødt, grønt og gult er de mest brukte typene men også blå eller hvite er tilgjengelige. Siden en lysdiode ellers fungerer som en vanlig diode, og ikke som en lyspære, må den aldri kobles direkte til et batteri. Da går det vanvittig mye strøm gjennom lysdioden og den brenner opp. Det må kobles inn en seriemotstand som begrenser strømmen gjennom lysdioden slik at den ikke blir ødelagt. Type L-934ID begynner å lyse ved ca. 2 V og noen få mA i lederretning, og den kan tåle maksimalt ca. 30mA hvor den gir litt mer lys. Det anbefales en lysstrøm på 10-20mA. Dioden vil kreve ca. 2V, formotstanden skal beregnes slik at strømmen gjennom dioden blir ca 10mA. Siden forsyningsspenningen er på 3VDC beregnes motstanden slik:

Strømstyrken skal være  $10mA = 0,01A$ .


Spenningen:  $3 - 2 = 1V$

Vi bruker Ohms lov og får:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{1}{0,01} = 100\Omega$$

---

<sup>2</sup>Når det går strøm gjennom den i sperreretningen sender den ut røyk.

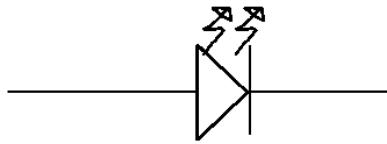

**Figur 9:** Symbol for LED



**Figur 10:** Transistors

Det lange beinet på lysdioden er anoden, og det korte er katoden. Man kan støte på lysdioder som ikke har samme plassering av anode og katode, da man også i komponentbransjen har vanskelig for å enes om en standard. Dersom man har koplet på seriemotstanden og lysdioden ikke lyser, så er det som oftest bare å snu tilkoplingen. Dersom den fremdeles ikke lyser er du utsatt for Murphy's lov<sup>3</sup>. Bytt LED.

## 2.5 Transistor

En transistor har som sin viktigste egenskap at den kan forsterke strøm. Det vil si at transistoren ved hjelp av en liten strøm kan styre en mye større strøm. Den kan også benyttes som av/på bryter, det vil si at den lille strømmen bare slår av eller på den store strømmen. Det er slik den blir brukt i imponatoren.

Det finnes mange typer av transistorer. Eksempler på slike er FET, BJT og IGBT. (Slike forkortelser er fine dersom du vil imponere venner og kjente.) Disse brukes til forskjellige formål. F.eks. er MOSFET stort sett enerådende i digitale kretser. Den typen som benyttes i imponatoren er BJT. Bokstavene BJT står for Bipolar Junction Transistor. Av denne finnes det to typer, nemlig NPN- og PNP-transistorer. Disse to er like, bortsett fra at de har motsatt polaritet. BC550 (NPN) og BC560 (PNP) er et transistor-par, det er BC550 transistorer som blir brukt i imponatoren.


Denne forklaringen forteller hvordan BJT transistoren virker. De andre transistortypene virker i hovedtrekk på samme måte, men det er en del mindre forskjeller. Vi har tatt utgangspunkt i en npn-transistor, men en pnp-transistor virker på samme måten. Det er bare å snu på polariteten. BJT transistoren har tre bein. Disse beina kalles:

---

<sup>3</sup>Se vedlegg

- Emitter
- Base
- Kollektor (collector på engelsk)

Legg spesielt merke til hvordan beina er nummerert i databladene. Mellom to av beina på transistoren, base og emitter, legger vi på en liten strøm eller et signal (f.eks. noe av Beethoven) som vi vil forsterke. Så legger vi på en spenning over kollektor og emitter. Transistoren vil da sørge for at strømmen gjennom kollektor og emitter varierer i takt med strømmen gjennom base og emitter.

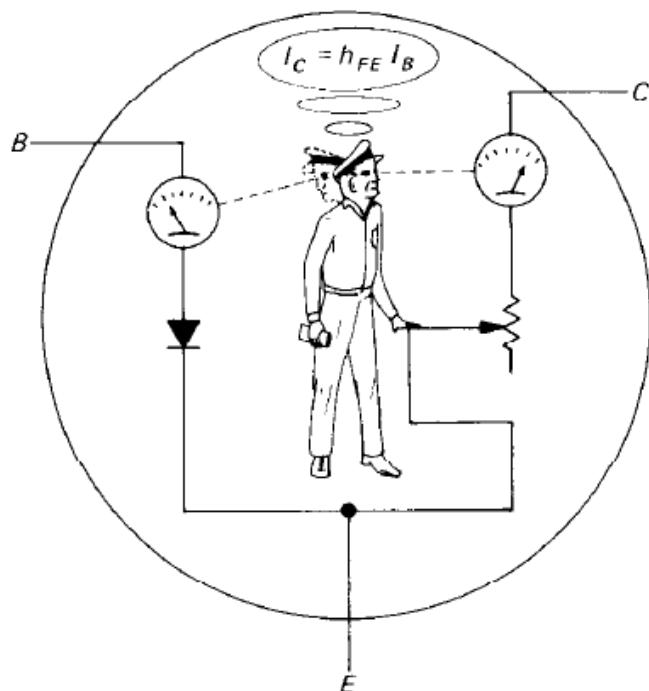

**Figur 11:** Modell av transistor

Dette kan kanskje best illustreres med en figur som vi har kopiert fra "The Art of Electronics", figur 11. Inni transistoren sitter det en liten mann, "transistormannen" som har som sin eneste oppgave her i livet å regulere en variabel motstand (potmeter) slik at strømmen fra kollektor til emitter blir proporsjonal med strømmen fra base til emitter. (Hvis du tviler på at det sitter en slik liten mann inne i transistoren kan du bare åpne opp en og se etter . . . )

Forholdet mellom de to strømmene kalles transistorens forsterkning (gain på engelsk). Denne forsterkningen betegnes ofte med  $\beta$  eller  $h_{fe}$ . For de transistorene som brukes i imponatoren er forsterkningen  $\beta$  typisk av størrelsesordenen 100-300.  $\beta$  kan nemlig variere veldig fra transistor til transistor selv i samme pose. Dette skyldes fysiske parametre og kan ikke unngås. I virkeligheten er det en guffen kvantemekanisk forklaring på virkemåten til transistoren, men den er aldeles ikke nødvendig å kunne for å bruke en transistor til imponatorformål, like lite som det er nødvendig å forstå mikroprosessorarkitektur for å spille tv-spill.

I imponatoren benyttes transistoren for øvrig bare som en bryter for lysdiodene. Denne koblingen kalles en transistordriver og er en ganske vanlig bruk av transistorer innen imponatorteknikken<sup>4</sup>.


---

<sup>4</sup>læren om imponatorer.

### 3 MIKROKONTROLLER

Selve kjernen i imponatoren er mikrokontrolleren (kalles ofte bare kontroller). En mikrokontroller er i prinsippet en liten datamaskin klemt inn på en brikke. Den kan programmeres til å gjøre når sagt hva som helst. Stort sett alle elektroniske apparater inneholder en eller flere mikrokontrollere. I biler brukes de til å overvåke og lese ut diverse sensorer og styre ting og tang slik at bilen går som den skal. I vaskemaskinen sitter det ofte en mikrokontroller som sørger for at tøyet ditt blir rent. I stereoanlegget sitter det kontrollere som tar seg av fjernkontrollbetjeningen, display osv. osv. Det er når sagt ingen grenser for hva man kan bruke disse små dingsene til.

I imponatoren brukes det en AVR mikrokontroller kalt ATmega168 fra Atmel. Denne er basert på en mikrokontroller utviklet og konstruert av to tidligere studenter ved NTH, Alf Egil Bogen og Vegard Wollan. Hvor navnet AVR kommer fra vil de ikke røpe, men det er mange som mener det står for Alf Egil og Vegards RISC.

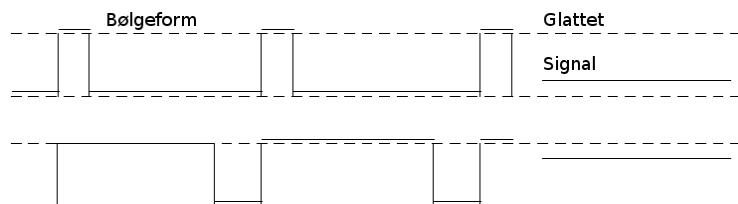

**Figur 12:** Eksempel på PWM

Kontrolleren har et program som styrer lysdiodene på plata. Dette har mulighet til å bestemme om spenningen på en utgang skal være 3V eller 0V (koblet til jord). For at imponatoreffekten skal være spesielt overbevisende brukes en teknikk som gjør at lysene blir fadet inn og ut (til forskjell fra den ikke fullt så imponerende av / på metoden). For å få til dette brukes en vanlig metode kalt puls-bredde-modulasjon. Den går ut på å ha et signal med en fast frekvens (fast periode) og regulere hvor stor andel av denne perioden signalet er høyt. Hvis man da tenker seg at denne spenningen blir ”jevnet ut”, får man en fast gjennomsnittsspenning. Ved å øke tiden signalet er høyt vil også denne spenningen øke. Dette er vist i figur 12, der den øverste bølgeformen gir en lavere spenningen enn den nederste. Tiden signalet er høyt kalles Duty Cycle og angis som en prosentandel av perioden.

For å få lagt inn det imponerende programmet i minnet på mikrokontrolleren, bruker en gjerne ISP(In System Programming)-programmering. For å gjøre dette trengs en krets som kan gjøre denne programmeringen. Siden

Atmel Norway har en gunstig avtale med Omega Verksted, selger vi til tider utviklingskort til alle medlemmer for en rimelig sum slik at en kan utføre denne type programmering.

### 3.1 Programmering av mikrokontrollere

Selv om mikrokontrolleren har endeløse muligheter, er den i utgangspunktet stokk dum. For at den skal styre ting på en imponerende måte må man skrive et program som forteller i detalj, hva den skal gjøre. Til dette brukes hovedsaklig et programmeringsspråk kalt C. C er et veldig gammelt programmeringsspråk, laget av to menn med skjegg, og har lignende struktur som de fleste andre programmeringsspråk. En har mulighet til å gjøre beregninger, styre programflyt (if, while for...) samt å styre og måle spenningen på tilkoblingskontaktene til mikrokontrolleren. I tillegg får en også tilgang til mye nytig hardware i mikrokontrolleren. Hvordan programmet får kontakt med de fysiske kontaktene kan kanskje forekomme litt magisk. Dette gjøres ved hjelp av såkalt *Memory Mapped IO*, dvs. en har forhåndsdefinerte variabler som kan settes for å styre en utgang, eller leses for å finne spenningen på en inngang. For eksempel kan spenningen på kontakt settes til 3V med følgende linje:

```
PORATA = 1;
```

Her er PORTAen forhåndsdefinert variabel (et bestemt navn), som blir satt til verdien 1. Dette fører i sin tur til at spenningen på kontakten med navnet PA0 blir satt til 3V. For å gjøre dette litt vanskeligere, styrer variablene PORTA 8 forskjellige kontakter, disse kalt PA0, PA1, PA2, PA3, ..., PA7. For at hver av disse skal kunne styres individuelt må det PORTA kunne settes til  $2^8 = 256$  forskjellige tall. For å få kontroll over hvordan hver av disse kontaktene skal styres må en tenke binært (2-tall-system). Si en ønsker at PA0 og PA7 skal være 3V, mens resten skal være 0V. Da må PORTA settes til en verdi men en binærverdi hvor 0-teifferet er ”1”, 7-endeifferet er ”1”, og resten av de binæreifferene må være ”0”, altså skal binærverdien til PORTA være ”10000001”. I ti-tall-systemet tilsvarer dette verdien ”129”, og følgende linje kan derfor brukes:

```
PORATA = 129;
```

Siden en veldig ofte må tenke binært (to-tall-system) har de som laget C-språket gjort det mulig å angi tall i to-tall-systemet. Dette gjøres ved å skrive ”0b foran de binære sifrene. Eksempelet vårt vil da kunne utføres med følgende linje:

```
PORATA = 0b10000001;
```

Denne måten er ofte å foretrekke siden den er enklere og mer oversiktlig.

For å lage imponerende innretninger med mikrokontrollere er det en fordel med noe mer kunnskap enn hva som kan formidles kun i dette kurset. Nettsteder som [www.avrfreaks.com](http://www.avrfreaks.com) kan derfor sterkt anbefales som en kilde til mer informasjon. Folk på Omega Verksted vil også være behjelpeelig hvis en ønsker å erverve ytterligere viten om temaet. En detaljert beskrivelse av mikrokontrollerene finnes i databladene til Atmel, og kan lastes ned på [www.atmel.com/avr](http://www.atmel.com/avr). I første (og senere) øyennsyn virker disse databladene ganske skremmende, og må på ingen måte leses fra perm til perm. Et godt råd er å starte på begynnelsen, lese de innledende avsnittene og se på bildene.

## 4 LODDEKURS

Kunsten ved loddning er å bruke den riktige enden av loddebolten. Nei, alvorlig talt, kunsten ved loddning er å bruke den riktige mengden loddetinn, ikke for mye og ikke for lite, passe mye varme, og å holde spissen på loddebolten ren. I en god loddning har tinnet flytt jevnt og glatt ut langs loddeflatene. Hvis man bruker for lite varme, eller hvis det ikke er kommet tilstrekkelig flussmiddel (kunst-harpiks blandet i tinnet) på loddestedet, får man en såkalt kaldloddning. Loddningen kan se fin ut, men tinnet har ikke flytt riktig ut langs loddeflatene. Resultatet av en kaldloddning er dårlig elektrisk kontakt mellom de to flatene. I de riktig lumske tilfeller fungerer elektronikken utmerket den første tiden, men når loddetinnet anløpes (korroderes), ødelegges den elektriske forbindelsen. Slike brudd er veldig vanskelig å finne i ettertid.

Selve loddeprosessen fra pkt. 4 - 6 bør ikke ta lengre tid enn 2 - 3 sek. Dette gjelder spesielt IC-er<sup>5</sup>. IC-er loddet av maskiner i industrien. Derfor tåler de ganske sterkt varme over en kort tidsperiode. For å få fordelt varmen, lodder du IKKE beina i rekkefølge, men en pinne på hver side av IC'en av gangen. Det er lurt å vente med å loddet fast IC'ene til du har fått litt trening på mindre kritiske komponenter som f.eks. motstandene som det er ganske mange av.

1. Sjekk at loddebolten er skikkelig varm ved å stikke loddetinnet bort på spissen. Sørg også for at du har en fuktig svamp til å tørke av loddeboltspissen av og til.
2. Bøy til komponenten slik at avstanden mellom beina tilsvarer avstanden mellom hullene i printkortet. Sett i komponenten slik at bena stikker ut på den siden hvor det er kobber.
3. Bøy bena på komponenten ut til hver sin side, slik at de danner ca. 45 grader med kobberoverflaten. Komponenten sitter bedre dersom du bruker en nebbtang til å bøye bena med. Ikke klipp av beina på IC-er! Nybegynnere bør heller ikke bøye bena på IC-er, da dette gjør eventuell utlodding vanskelig.
4. Ta litt loddetinn på spissen.
5. Plasser spissen på loddebolten slik at den berører både printbanen og komponentbeinet.
6. Tilfør loddetinn til printbanen ved komponentbeinet. Tinnet skal smelte på kobberet, ikke på bolten. La tinnet flyte utover kobberbanen rundt hullet på printet, og oppover langs komponentbeinet. Loddetinn

---

<sup>5</sup>integritt krets, f.eks en mikrokontroller

inneholder flussmiddel som ikke er spesielt sunt å puste inn. Enkelte har fått hodepine, gjerne dagen etter lodding, og loddetinn er en kjemisk forbindelse man skal ta alvorlig.

7. Fjern tinnet FØR loddebolten.

**Loddebolten:**

Loddeboltens spiss skal helst være ganske tynn slik at man kan komme godt til overalt. Loddespissen går under betegnelsen "long life", og er jernbelagt slik at kobberet under ikke anløpes. Spissen må derfor IKKE files! Når det gjelder loddetinn, bør man bruke den typen som er tilsatt flussmiddel. Flussmiddelet virker rensende på de flater hvor loddetinnet skal smeltes ut og beskytter loddetinnet mot anløping. Flussmiddelet kan for eksempel være harpiks. Selv om flussmiddelet renser loddeflatten, er rensingen ikke effektiv overfor tykke lag fett eller smuss som er alle loddingers fiende. Det er derfor viktig at loddeflatene er rene før man begynner å lodde.

I disse nyere dager kan man få kjøpt EMIL-loddetinn som ikke inneholder bly. Det er et krav at slikt loddetinn brukes i masseproduksjon, men er vanskeligere å bruke fordi man bla. trenger høyere temperatur for å smelte det som igjen setter komponenter i fare for varmeskader.

**Tinnsugeren:**


Ved feil under loddingen, f.eks. at man har satt inn komponenten feil vei eller på feil sted, er det gunstig å ha en tinnsuger tilgjengelig. Loddetinnet rundt komponentbena må først varmes opp, og så kan tinnsugeren suge bort tinnet. Komponenten kan nå tas ut uten at hverken den eller printplaten er skadet.

**Loddelisse:**


I stedet for tinnsuger kan man bruke loddelisse. Dette er et vevd kobberbelte som trekker til seg loddetinnet som en svamp når den varmes opp. Lissen legges over tinnet som skal fjernes og varmes med loddebolten og vips så er tinnet sugd opp av lissa. Loddelisse er foretrukket over tinnsuger rett og slett fordi det er mye enklere å få med seg alt tinnet på en gang.

5 IMPONATOR

## 5.1 Skjemategning

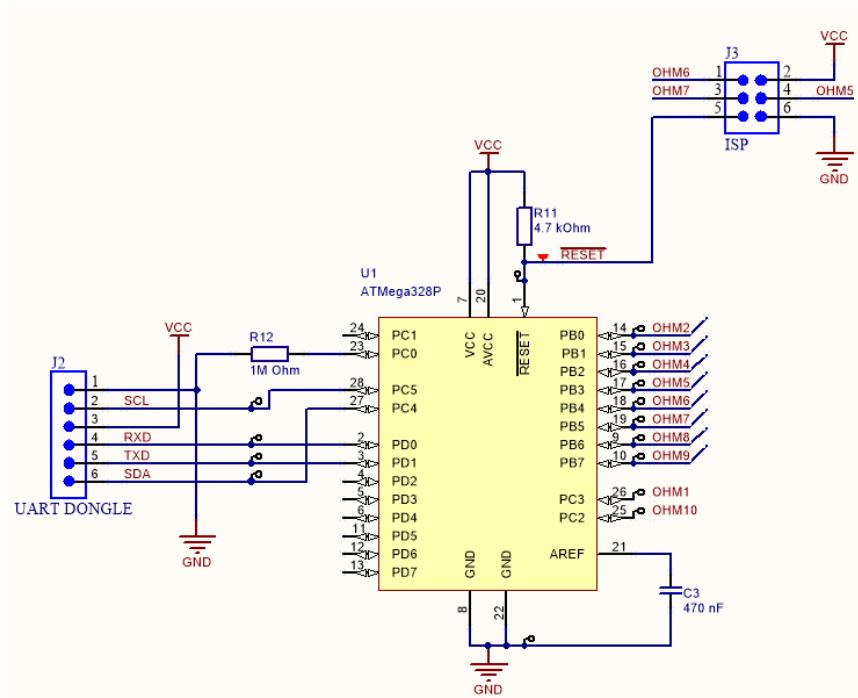


**Figur 13:** Skjemategning for kretskortet

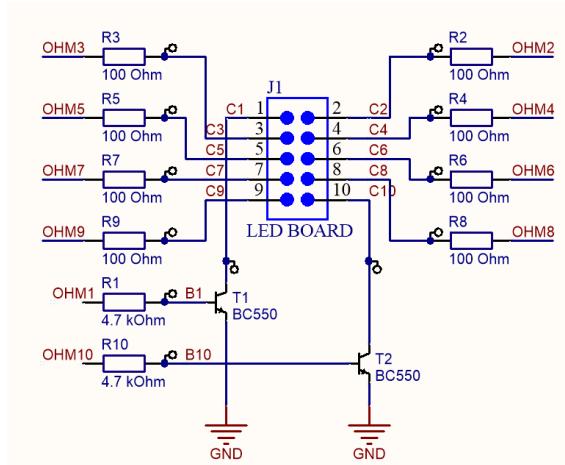


**Figur 14:** Skjemategning for LED-kortet

## 5.2 Komponentplassering

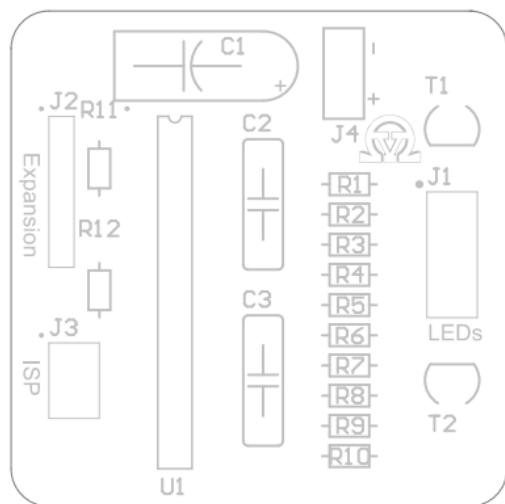


**Figur 15:** Komponentplassering

## 5.3 PCB, fremside

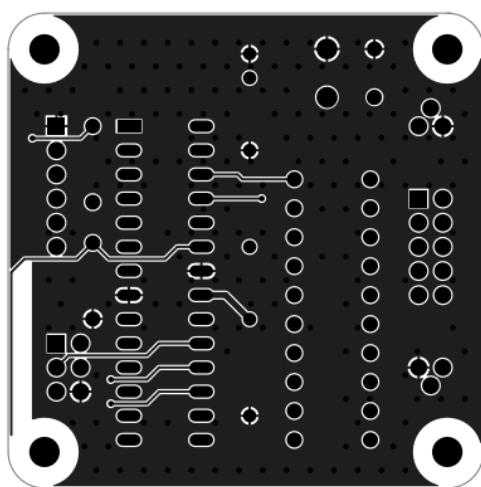


**Figur 16:** PCB-utlegg, fremside

#### 5.4 PCB, baksida

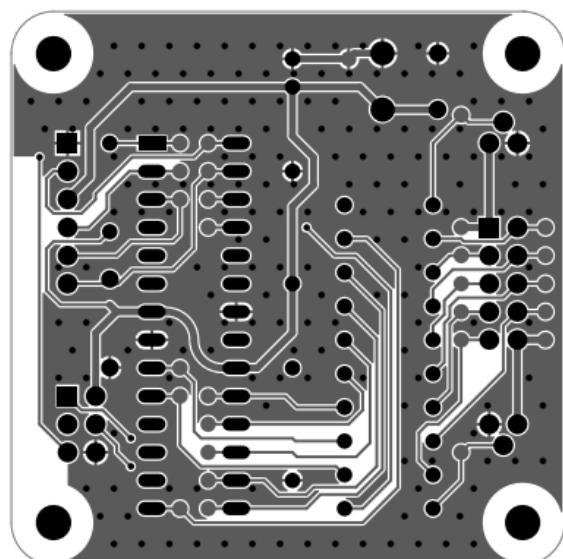


**Figur 17:** PCB-utlegg, baksida

#### 5.5 Lodding av lysdiodeplate

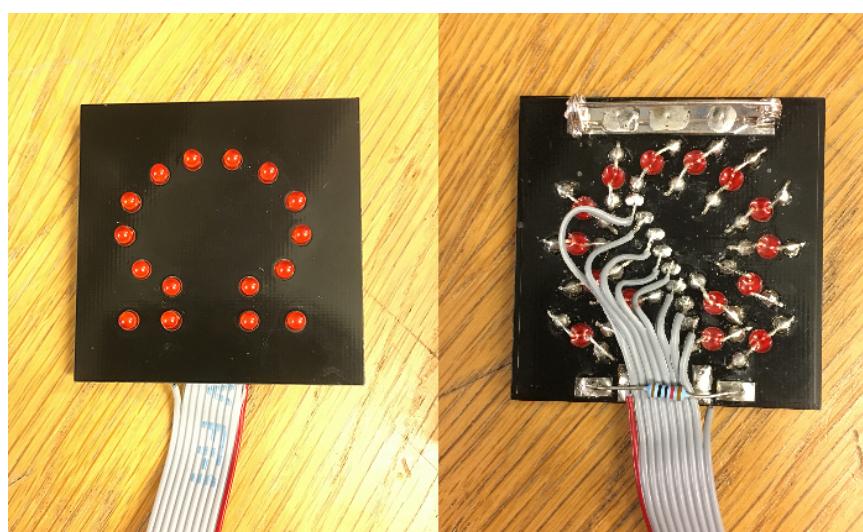

**Figur 18:** Slik skal diodeplaten se ut for Omega-versjonen

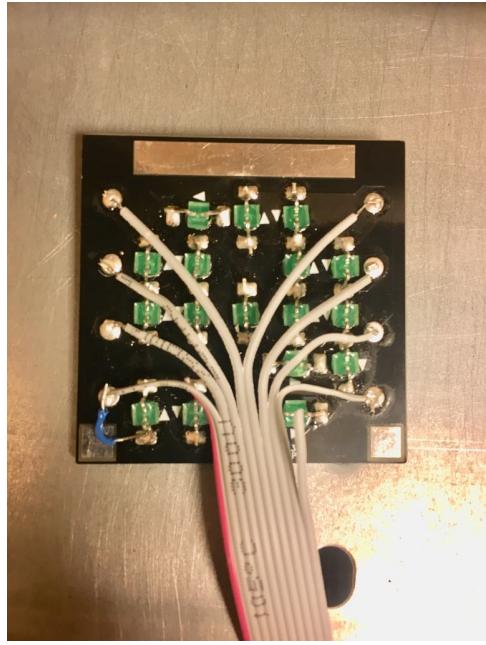

**Figur 19:** Baksiden på LED-kort for Elektra-imponator

## 6 KOMPONENTLISTE

Bill Of Material For Imp 2019 main Board

**Tabell 5**

Komponent	Antall	Komponentar
4,7k $\Omega$	3	R1, R10, R11
100 $\Omega$	8	R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9
1M $\Omega$	1	R12
100nF	2	C2, C3,
BC550	2	T1, T2,
2x5 pin-header	1	J1
2x3 pin-header	1	ISP
47uF Elektrolytt	1	C1
ATMega168	1	U1
Batteriholder	1	3V
MCU sokkel	1	U1
LEDs	16	
LED-board	1	
Festeanordning	1	
LED-boardkabel	1	
Kretskort	1	

Kontroller denne lista opp mot de utleverte komponentene du har fått, ATMega168 fås ferdig programmert på lab-dagene. De komponentene som mangler, kan du hente et eller annet sted på labben.

## 7 MONTERINGSBESKRIVELSE

**NB! LES GJENNOM HELE MONTERINGSBESKRIVELSEN FØR DU BEGYNNER!** Hvis det er noe du er tvil om, spør først! Husk, det er bedre å spørre et potensielt dumt spørsmål, enn å gjøre noe dumt!

**OBS! For de med Elektra-imponator:** det er U1, R1-R9, C1, C2, C3, J1, J4 og R11 som må loddes på for at kretsen skal fungere. Stryk dermed følgende punkter: 4, 6 og 9.

1. Sjekk innholdet i den utleverte posen mot komponentlisten. Den observante deltaker vil merke at J2, J3 og SW1 ikke finnes i posen, dette er helt normalt. Det anbefales også sterkt å måle alle motstandene med et multimeter for å sjekke at alle motstandsverdier er rett. Dette hjelper deg også med å sortere de til de kommende punktene.
2. Finn frem motstanden R1 ( $4,7\text{k}\Omega$ ). Bøy bena så de passer med hullene. Sett motstanden på plass helt ned mot kretskortet og lodd den fast.
3. Finn fram og monter motstandene R2 - R9. ( $100\Omega$  Pass på at verdiene er riktige.)
  - **For Elektra:** Motstandene R2-R9 skal være  $0 \Omega$ . Dette grunnet charlieplexing i stedet for multiplexing. Kontakt et medlem fra Omega Verksted for å få disse byttet ut med motstandene du har fått utlevert.
4. Monter motstanden R10 ( $4,7\text{k}\Omega$ )
5. Monter motstanden R11 ( $4,7\text{k}\Omega$ )
6. Monter motstanden R12 ( $1\text{M}\Omega$ )
7. Monter sokkelen til mikrokontrolleren. Den ene enden av sokkelen er merket med et hakk på ene kortsidén. Pass på at hakket kommer i samme ende som på tegningen! Før du begynner å lodde er det lurt å sjekke at alle beina er kommet gjennom printet. Det er (nesten) umulig å lodde ut en slik komponent (uten erfaring). Gå over printet og sammenlign med tegningen en gang til! NB! Ikke klipp og ikke bøy beina på sokkelen etter at den er satt på plass i printet!
8. Monter den turkis og lillafargede hypereffekten i hullet merket SOB. Be om hjelp hvis loddebolten blir for varm.
9. Monter transistorene T1 og T2 (BC550). Vær nøyne med polariteten til transistorene. Alle de flate sidene skal vende mot den flate kanten på tegningen på printet. Det er ikke nødvendig å presse transistorene helt ned mot printet.

10. Monter headerkontakten J1. Denne skal monteres med de korte kontaktene ned i printet. Til denne skal diodeplaten kobles.
11. Monter  $2 \times 3$  headeren i feltet merket ISP (In System Programming). Den gjør at du kan koble imponatoren for eksempel til en JTAGICE for å programmere den selv og lage nye, egne programmer og mønster.
12. Monter de to blå, evt grå, brune eller gule, kondensatorene C2 og C3.
13. Monter kondensatoren merka  $47\mu F$  i feltet merket C1. Den lyseblå stripen markerer hvilket ben på kondensatoren som er minus. Hullet for pluss er merket på kretskortet.
14. Monter batteriholderen. Den røde ledningen skal til punktet merket +, og den sorte til punktet merket -. Tre ledningene gjennom de to litt større hullene fra undersiden av printet, og tre dem ned gjennom tilkoblingspunktet. Trekk litt i ledningene etter at de er loddet.
15. Vask hendene dine, evt. tørk dem godt på sidemannens genser.
16. Finn fram den hybride fett og karbohydratforbindelsen og fjern den antistatiske mineral/ celluloseinnpakningen. (Du kan gjerne måle den først; dette vil gi deg en ide om hvor unøyaktig verdier oppgitt i dokumentasjoner kan være.)
17. Del den brunfargede substansen i passende deler, bruk gjerne fingrene, og innta disse i et avslappet tempo. Du skulle nå ha nok energi til å fortsette byggingen.
18. Finn frem den svarte printplata i byggesettet. Denne skal brukes til å montere lysdiodene på. Det lønner seg å ta en titt på den ferdige modellen. Da vil du lettere fatte resten av monteringsanvisningene. Husk på at det er lurt å få diodeplaten så tynn som mulig, dvs. at minst mulig ledningsstumper stikker opp fra baksiden av lysdiodeplata.
19. Hvis kobberplaten er tilsølt med maling e.l., må den pusses før man forsøker å lodde på den. Lysdiodene settes på plass fra baksiden (kobbersiden).
  - **For Omega/Nabla:** Minusbenet til diodene (katoden, dvs. det korte benet) bøyes forsiktig ned mot kobberet i ytterkant av diodeplata, klippes av og loddes fast. Halvparten av diodene skal loddes til den venstre delen av platen og resten skal loddes til den høyre delen. Dermed blir alle minusbeina koblet sammen til hver sin halvdel. Firkanten øverst på plata er avsatt til festenåla. De små firkantene nederst på plata er avsatt til strekkavlaster for flatkabelen (mer om dette senere).

- Det andre beinet på lysdioden (anode, pluss) bøyes til, klippes til riktig lengde og loddes til loddepunktet like ved siden av lysdioden, mot midten av diodeplata.
  - Nå skal du lodde flatkabelen fast til lysdiodeplata. For å få et godt resultat foreslår vi følgende metode: De to ytterste lederne på flatkabelen skal monteres på kobberstripene på hver side av logoen. De åtte lederne i midten skal loddes i rekkefølge på pad'ene. Det lønner seg å klippe til rett lengde på alle lederne, avisolere alle endene, og ha tinn på disse. I tillegg kan du med fordel ha litt loddetinn på pad'ene merket 1-8. Nå kan du lodde fast de to ytterlederne, og så ledningene i midten.
  - **For Emil:** Dere har fått utdelet ett ark med en beskrivelse av hvordan dere skal lodde platen deres. Bruk denne aktivt og dere vil lykkes i loddingen!
  - **For Elektra:** Lysdiodene (LEDs) loddes slik at strømmen går i retning med pilene. Pluss (+) er det lange beinet, og minus (-) er det korte beinet. Flatkabelen loddes slik som vist på bildet i figur 19 i seksjon 5 (ikke tenk på den blå kabelen i hjørnet nederst til venstre da denne er fra en tidligere versjon).
20. Det skal monteres en strekkavlaster nederst på printet for å holde flatkabelen på plass. Denne lages med en isolert enlede som loddes mellom de to firkantene nederst på printet. Pass på at du får flatkabelen mellom ledningen og printet. Bruk ikke så mye varme at isolasjonen smelter.
  21. Lodd fast festenåla på firkanten øverst på printet. åpningen på låsen skal peke ned mot flatkabelen. Den enkleste metoden å feste nåla på er å lodde i de to hullene. Du må bruke mye varme for å få festet den, men pass på at du ikke bruker for mye varme. Dette kan skade lakken på forsiden. Det kan lønne seg å bruke to loddebolter.
  22. Plugg kontakten på flatkabelen på kortet. Hvis den settes i feil, vil sekvensen på imponatoren bli feil.
  23. Sett i batteriet.
  24. Nå som du har lest hele byggebeskrivelsen, kan du stryke punkt 8. (Det lønner seg å lese gjennom instruksjonene først.) Nå skulle imponatoren være ferdig og virke!

## 8 FEILSØKING

Hvis imponatoren ikke fungerer etter at du har loddet inn alle komponentene og ledningsbitene, foreslår vi at du går over kretskortet med argusøyne på jakt etter mulige feil. Eksempler på slike feil følger med mulige løsninger.

Når det kommer ugjennomsiktig gass (røyk) fra en komponent betyr det at den komponenten dør. Den må da byttes med en som har de samme tekniske spesifikasjonene som den døde komponenten hadde. Den døde komponenten vil gjerne få en annen farge enn den hadde i utgangspunktet. Det kan også lønne seg å finne grunnen til at komponenten døde.

Det er veldig lett å såle med loddetinn, noe som igjen kan føre til kortslutning på kortet. Sammeltign derfor printbanene dine med Figur 17 i heftet for å se om det har oppstått noen nye ”baner” pga. loddetinnsøl. I så fall er det aktuelt å bruke loddelisse, eveltuelt tinnsgueren.

Noen komponenter kan være satt feil vei. Dette gjelder spesielt integrerte kretser, (lys)dioder, transistorer og ikke minst kontakten til lysdiodeplata!

Du har vel ikke byttet om to komponenter? Eller?

Det er ikke så vanskelig å ende opp med en kaldlodding. Det vil du før eller senere oppdage. I så fall er det bare en ting å gjøre: Lodde på nytt.

Til slutt kan det tilføyes at en forutsetning for at imponatoren skal virke er at batteriet er tilkoblet rett vei.

I de aller fleste tilfellene er det brudd eller kortslutning som lager krøll.

## 9 KRETSSKJEMA OG VIRKEMÅTE

Omega Verkstseds imponator kan synes avansert for en som kan lite elektronikk. Det er den også, dersom en går til bunns i hva som skjer i den sorte brikken med alle beina på. Det er imidlertid uinteressant for oss. Vi skal bare konstatere at med dagens IC-teknologi er det til tider svært enkelt å lage tilsynelatende avansert elektronikk.

## 9.1 Multiplexing/diodedrivere

På mikrokontrolleren bruker vi åtte datautganger, mens displayet har 16 lysdioder. Dersom alle disse diodene skal kunne styres uavhengig av hverandre, må en bruke litt triksing. Denne triksingen bærer det flotte navnet multiplexing (også kalt muxing). Prinsippet består i å vise de to halvdelene av displayet vekselvis med en slik frekvens at øyet ikke klarer å følge med. Kravet til denne frekvensen er bare at den ligger over ca. 150 Hz, og samtidig er så lav at kontrolleren klarer å følge med.

Diodeplata er delt i to deler der åtte lysdioder er loddet sammen på venstre side og de resterende åtte er loddet sammen på høyre side. I tillegg er diodene koblet sammen i par. På imponatorkortet står det to transistorer som kobler spenning til vekselsvis høyre og venstre side. Da ser vi lett<sup>6</sup> at multiplexingen fungerer slik: Hvis spenning er koblet til venstre side kan hver enkelt diode tennes ved å legge styresignalet for denne dioden lavt. Strømmen vil da gå fra drivspenningen (altså batteriet) og inn i mikrokontrolleren (strømmen går inn i mikrokontrolleren fordi den ikke klarer å levere nok strøm til å drive dem direkte, men den klarer å trekke tilstrekkelig strøm). Dioden på høyre side vil ikke lyse fordi transistoren for høyre side er av, og det derfor ikke er noe spenning til å drive dioden. For å styre multipleksingen brukes to datautganger på kontrolleren. Det brukes derfor i alt ti datautganger.

Når muxsignalet oscillerer med høy nok frekvens lurer en seg selv, broedre iteem systre og de soelle noviice ( . . . AVSKY!!! . . . ) til å tro at en har full kontroll på 16 lysdioder samtidig.

---

<sup>6</sup>På Gløshaugen ser vil *alltid lett* at...

## 10 FERDIG IMPONATOR - HVA NÅ?

Synes du dette var gøy? Stikk innom Ø Verksted, så skal vi hjelpe deg igang med nye prosjekter. Vi har beskrivelser til mange forskjellige prosjekter. Dette inkluderer bl.a. forsterkere, høyttalere, lysdimmere m.m. Vi har de mest brukte komponenten på verkstedet og skaffer eventuelle andre komponenter du trenger (med mindre det er helt spesielle ting du skal ha).

### 10.1 Nye mønster

Om du skulle bli lysten på å lage nye mønster til imponatoren, så er det bare å begynne å programmere! Du kan programmere imponatoren vha. ISP-headeren (gjerne da sammen med en JTAGICE III eller ATMEL-ICE som det skal gå å få kjøpe på Omega Verksted), eller via arduino-grensesnittet. Mikrokontrolleren på kortet er den samme som står i mange av arduino-brettene, og er følgelig mulig å programmere ved hjelp av et FT232-brett. Dette fåes også kjøpt/lånt hos oss.

Kildekode og hex-filer finner du her: <http://omegav.no/wiki/index.php/Imponator>

Mer informasjon er/vil bli tilgjengelig på <http://www.omegav.no>, mest sannsynlig under menyvalg Byggekurs.

## **11 OMEGA VERKSTED - HVA, HVOR OG HVORFOR?**

Ifølge informerte kilder ble verkstedet dannet i 1971, bl.a. med hjelp av nå avdøde hedersbroder (dengang vaktmester) Ragnar Gjølme. Resten av samfunnet kjenner oss som ”Elektrostudentenes Linjeforenings Verksted”, men det sier jo ikke så mye. Verkstedet har helt fra starten av vært et utpreget hobbyverksted, men vi får stadig telefoner fra forvirrede borgere som tror at vi reparerer synthesizere og rustne mix-mastere. Omega Verksted er altså plassen der kun elektronikkfreaker med transistorer og kretsskjemaer på maten ferdes? Feil. Blant klientellet finnes alt fra gamle ”konstruktører” som har loddet siden de gjikk i barnehagen, til ferske studenter som synes at dette her med elektronikk er noe nytt og spennende. Uansett hvor mye eller hvor lite du kan, så er det plass til deg på verkstedet; hovedsaken er at du synes elektronikk er interessant. Verkstedet er en selvstendig og uavhengig del av Omega linjeforening, og drives av Noechelpers. Noechelpers personene rekrutteres blant de mest aktive verkstedmedlemmene, og de tjenestegjør vanligvis i (minst) to år. Dette medfører en ganske stor grad av kontinuitet, slik at det oftest er noen å spørre som har vært borti livets forskjellige finurligheter før. Blant verkstedets mange fortrinn kan man gjerne fremheve Omega Brus & Sjokolade (bedre kjent som QBS - din lokale karbohydratforbindelses-leverandør), med NTNU’s og Trondheims mest fleksible åpningstider. QBS diskriminerer ikke m.h.t. studiestatus, lønnstrinn, hudfarge, dialekt, eller plass i køen: Så lenge fargen på pengene dine stemmer, sier mottoet vårt det meste:

— *Omega Verksted er til for deg* —

Det er ellers ganske vanskelig å beskrive Omega Verksted i få ord. Stikk heller nedom en ettermiddag og snakk med en av oss!

## 12 ETSING AV PRINTKORT

På Omega-Verksted har vi utstyr for å lage printkort. Her følger en kort oversikt over hvordan dette gjøres.

- For det første må du ha en positiv film (eller transparent) med utlegget (På en positiv film er banene / teksten sort). Dette kan lages med et dataprogram (PCB editor), for eksempel Altium, Proteus, Multisim, Eagle...
- Filmen legges oppå et kretskort som er belagt med et fotoresist belegg og blyses med UV-lys i noen minutter. De delene av kortet som ikke beskyttes av filmen din blir blyst.
- Etter blysing må kortet fremkalles. Fremkallingen fjerner fotoresisten som har vært utsatt for UV-blysing. Disse områdene kan nå etses bort. Fotoresisten beskytter kobberet som skal bli til baner på kretskortet. Fremkalling og etsing foregår i maskina som står på Mech. Spør en av Noechelpersene om hjelp.
- Kortet tørkes av, og man borer hull til komponentene. Nærmore informasjon får du ved henvendelse til Omega Verksted.

## 13 NATURLOVER FOR DET MODERNE MENNESKET.

Her har vi tatt med noen lover som er ment å være til oppmuntring om noe av en eller annen grunn ikke skulle virke perfekt første gang:

- Murphys lov: Hvis noe kan gå galt, går det galt. Dersom det ikke går galt, viser det seg at det senere ville vært best om det gikk galt allikevel.
- Boobs law: You always find things in the last place you look.
- Finagle's fourth law: Once a job is fouled up, anything done to improve it only makes it worse.
- H.L. Mencken's law:
  - Those who can — do
  - Those who can't — teach
  - Those who can't teach — administrate
- Lowreys'law: If it jams – force it. If it breaks it needed replacement anyway.
- Harrisberger's fourth law of the lab: Experience is directly proportional to the amount of equipment ruined.
- Jone's law: The man who smiles when anything goes wrong has thought of someone to blame it on.
- Oliver's law: Experience is something you don't get until just after you need it.
- Olke's law: There is no such ting as foolproofness.
- Speer's 1st law: The visibility of an error is inversely proportional to the number of times you have looked at it.
- Loven om forelesere: Enhver foreleser antar at du ikke har noe som helst annet å gjøre enn å arbeide med det faget denne foreleseren foreleser.
- Sattinger's law: It works better if you plug it in.
- O'Toole's Commentary on Murphy's Law: Murphy was an unrealistic optimist.
- Ohm's lov sier noe om motstanden som var imot elektrisiteten til å begynne med.

Dersom disse lovene ikke skulle gi deg noe hjelp med problemet ditt så sett deg ned og spør deg selv: "Hvordan ville MacGyver håndtert denne situasjonen?"